

SCHAKELING ONTWERPEN

- 2p 0 20 Tijdens een practicumles wil Eefje een lampje aansluiten op een spanningsbron van 24 V. Op het lampje staat: 6 V. Om ervoor te zorgen dat het lampje op de juiste spanning brandt, neemt ze ook een weerstand op in de schakeling.
- ◆ Teken het schakelschema. Gebruik de juiste symbolen.