

HALSKETTING

Marie heeft een halsketting. Ze wil weten of het materiaal van metaal is of van kunststof. Daarvoor maakt ze een elektrische schakeling waarmee ze dat veilig kan onderzoeken. In het schema van de schakeling tekent ze de ketting als weerstand.

- 3p 0 2 →Teken de schakeling van Marie en vertel hoe ze kan weten of het materiaal een metaal of een kunststof is.